



INE5406-02208/B -SISTEMAS DIGITAIS

---

## RELATÓRIO FINAL

---

---

Cálculo do n-ésimo termo da série de Fibonacci

---

11

***Aluno(a):***

Tatianne Ramos Dal Ross

***Professor:***

Rafael Luiz Cancian

***Novembro, 2020***

## Lista de figuras

1	Fórmula para sequência . . . . .	3
2	Interface do Circuito . . . . .	4
3	Diagrama da FSMD . . . . .	6
4	Registrador N . . . . .	6
5	Somador I . . . . .	7
6	Comparador . . . . .	7
7	Soma . . . . .	8
8	Multiplexador x . . . . .	8
9	Multiplexador y . . . . .	9
10	Multiplexador i . . . . .	9
11	Registrador Result . . . . .	9
12	Diagrama da FSM . . . . .	10
13	Diagrama de blocos do circuito . . . . .	11
14	Análise de área no FPGA do bloco registrador . . . . .	13
15	RTL view do bloco registrador . . . . .	13
16	Análise de área no FPGA do bloco Somador . . . . .	14
17	RTL view do bloco Somador . . . . .	15
18	Análise de área no FPGA do bloco Comparado . . . . .	16
19	RTL view do bloco Comparador . . . . .	16
20	Análise de área no FPGA do bloco Multiplexador . . . . .	17
21	RTL view do bloco Multiplexador . . . . .	18
22	Análise de área no FPGA do bloco de Controle . . . . .	20
23	RTL view do bloco De controle . . . . .	21
24	Análise de área no FPGA do bloco de Controle . . . . .	25
25	RTL view do bloco Operativo . . . . .	26
26	Análise de área no FPGA da Unidade Aritmética . . . . .	29
27	RTL view da Unidade Aritmética . . . . .	30
28	Teste e Validação do Registrador . . . . .	31
29	Teste e Validação do Somador . . . . .	31
30	Teste e Validação do Comparador . . . . .	32
31	Teste e Validação do Multiplexador . . . . .	32
32	Teste e Validação do Bloco de Conrole . . . . .	33
33	cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci . . . . .	35
34	cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci com testbench . . . . .	39

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Projeto do Sistema</b>	<b>4</b>
2.1	Identificação das Entradas e Saídas . . . . .	4
2.2	Algoritmo . . . . .	5
2.3	Projeto do Bloco Operativo . . . . .	5
2.4	Projeto do Bloco de Controle . . . . .	10
2.5	Projeto Unidade Aritmética - Cálculo do n-ésimo termo da série de Fibonacci .	10
<b>3</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>12</b>
3.1	Desenvolvimento do Bloco Operativo . . . . .	12
3.1.1	Registradores (N, result) . . . . .	12
3.1.2	Somador . . . . .	14
3.1.3	Comparador . . . . .	15
3.1.4	Multiplexadores (X, Y, I) . . . . .	17
3.2	Desenvolvimento do Bloco de Controle . . . . .	18
3.3	Desenvolvimento do Bloco Operativo . . . . .	22
3.4	Desenvolvimento da Unidade Aritmética . . . . .	27
<b>4</b>	<b>Testes e Validação</b>	<b>31</b>
4.1	Validação do Bloco Operativo . . . . .	31
4.1.1	Registrador (N, Result) . . . . .	31
4.1.2	Somador I . . . . .	31
4.1.3	Comparador . . . . .	32
4.1.4	Multiplicadores (X, Y, I) . . . . .	32
<b>5</b>	<b>Validação do Bloco de Controle</b>	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Validação do cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Validação do cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci com testbench</b>	<b>36</b>
<b>8</b>	<b>Conclusão</b>	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>Referências</b>	<b>40</b>

# 1 Introdução

Como projeto para a disciplina de Sistemas Digitais (INE5406) proponho o desenvolvimento de um circuito em VHDL que calcula o  $n$ -ésimo termo da série de Fibonacci utilizando o dispositivo Altera Cyclone IV EP4CE55F29C6.

A sequência de Fibonacci é composta por uma sucessão de números descrita pelo famoso matemático italiano Leonardo de Pisa (1170-1250), mais conhecido como Fibonacci, no final do século 12, ela é infinita e começa com 0 e 1. Os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Portanto, depois de 0 e 1, vêm 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

Matematicamente, podemos definir o  $n$ -ésimo termo de Fibonacci como a soma do  $(n-1)$ -ésimo e  $(n-2)$ -ésimo.

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ 1 & \text{if } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

Figure 1: Fórmula para sequência

## 2 Projeto do Sistema

O circuito em VHDL que calcula n-ésimo termo da série de fibonacci tera 4 entradas: go , n, clock, reset e 2 saídas: done e result.

O circuito deve inicialmente esperar até que go seja declarado (ativo alto), e então ler na entrada n , controlar o caminho de dados conforme necessário para gerar o n-ésimo termo da série de Fibonacci e então armazenar o resultado no registrador de result que está conectado ao resultado de saída . Depois que um resultado foi gerado, o done deve ser ativado até ir de volta para 0 (ou seja, até que o circuito comece novamente). O circuito não deve começar a calcular outro número até que go seja redefinido como 0 e em seguida, definido como 1.

### 2.1 Identificação das Entradas e Saídas

A figura 2 representa as 4 entradas: go , n, clock reset e as 2 saídas: done e result, propostas pelo projeto. Descrição e Captura do Comportamento O comportamento foi capturado em 7

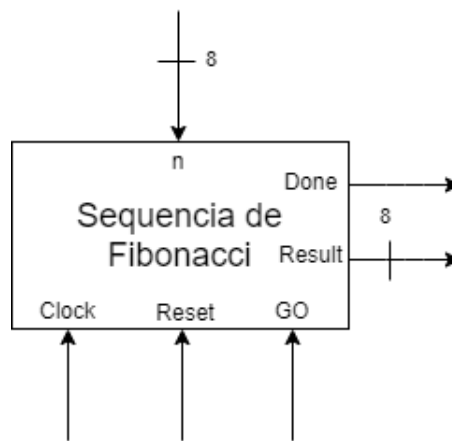


Figure 2: Interface do Circuito

estados, com as suas descrições a seguir:

- S\_WAIT: Este estado espera verificar se Go=1 para ir para o próximo que é o estado S\_INIT.
- S\_RESTART: Este estado verifica sinal de reset e retona ao estado S\_INIT .
- S\_INIT: É o estado que reseta os registradores e faz a configuração inicial.
- S\_LOOP\_COND: É o estado que avalia se a posição calculada é igual a posição desejada enquanto for menor vai para para o estado S\_ELSE e quando for igual vai pro estado S\_DONE.
- S\_ELSE: É o estado que faz o próximo calculo.
- S\_DONE: É o estado que o calculo está pronto.
- S\_WHILE\_GO\_EQ\_1: Enquanto Go=1 permanece nesse estado e quando Go=0 vaipara o estado S\_RESTART para começar um novo calculo.

## 2.2 Algoritmo

```
#include "stdio.h"
void main()
{
    // Declaração de variáveis.
    int x, y, temp, i, n;

    i = 3;
    x = 1;
    y = 1;

    printf("Digite n: ");
    scanf("%d", &n);

    while (i <= n){
        temp = x+y;
        x = y;
        y = temp;
        i ++;
    };
    result = y;
}
```

Entrada: n, especifica o número de Fibonacci a ser calculado, requerido pelo usuário. *ída*: result, representa o resultado requerido pelo usuário e conclusão do calculo. Temos que x e y são os estados anteriores e estados atuais respectivamente, que armazenam os valores da sequencia. i: é a variável de controle do laço que vai sendo incrementada a cada soma. Com base neste algoritmo, podemos determinar os elementos que farão parte do sistema digital:

- Somadores: Implementa as somas sucessivas.
- Comparadores: Para comparar o numero requeridos da sequência de Fibonacci.
- Multiplexadores: Para para selecionar os sinais de entrada nos registradores.
- Registradores: Para poder armazenar as variáveis necessárias.

## 2.3 Projeto do Bloco Operativo

A seguir será apresentado a FSMD figura 3 proposta para o projeto, a partir dos requisitos encontrados anteriormente.

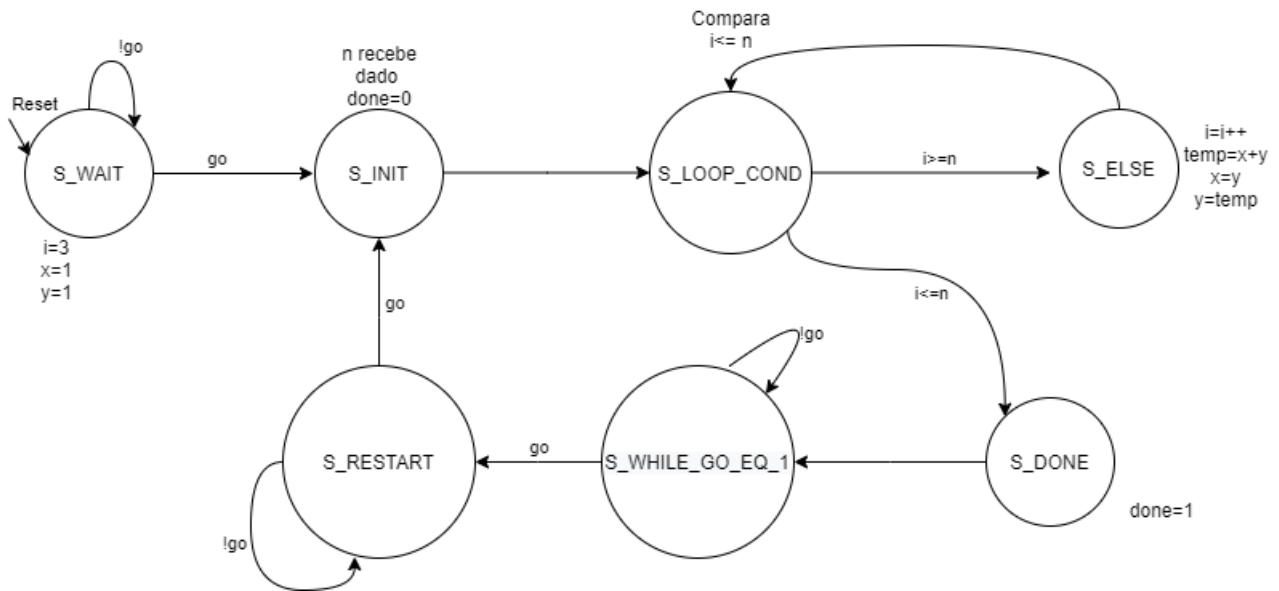


Figure 3: Diagrama da FSMD

Temos a seguir o desenvolvimento de cada bloco do sistema para converter a FSMD de alto nível para a FSM de baixo nível que será implementada no software *QUARTUS*.

**Registrador N**, atribuição de Dado para variável N, representado na Figura 4.

 


Figure 4: Registrador N

**Somador I**, faz somas sucessivas do controle de laço, representado na Figura 5.

 


Figure 5: Somador I

**Comparador**, compara o valor atingido das somas de  $i$  com a variável  $n$ , representado na Figura 6.

 


Figure 6: Comparador



**Somas X e Y**, soma as variáveis seguindo a lógica do algoritmo, representado na Figura 7.

 


Figure 7: Soma

**Multiplexador X**, controla a entrada no registrador X, representado na Figura 8.

 


Figure 8: Multiplexador x

**Multiplexador Y**, controla a entrada no registrador Y, representado na Figura 9.

 


Figure 9: Multiplexador y

**Multiplexador I**, controla a entrada no registrador I, representado na Figura ??.

 


Figure 10: Multiplexador i

**Registrador result**, atribuição de Y para variável result, representado na Figura 11.

 


Figure 11: Registrador Result

## 2.4 Projeto do Bloco de Controle

A partir da FSMD Figura 3 que captura o comportamento do sistema em alto nível, projeta-se a FSM Figura 12 de baixo nível considerando os nomes dos sinais que foram estabelecidos, para representar o bloco de controle.

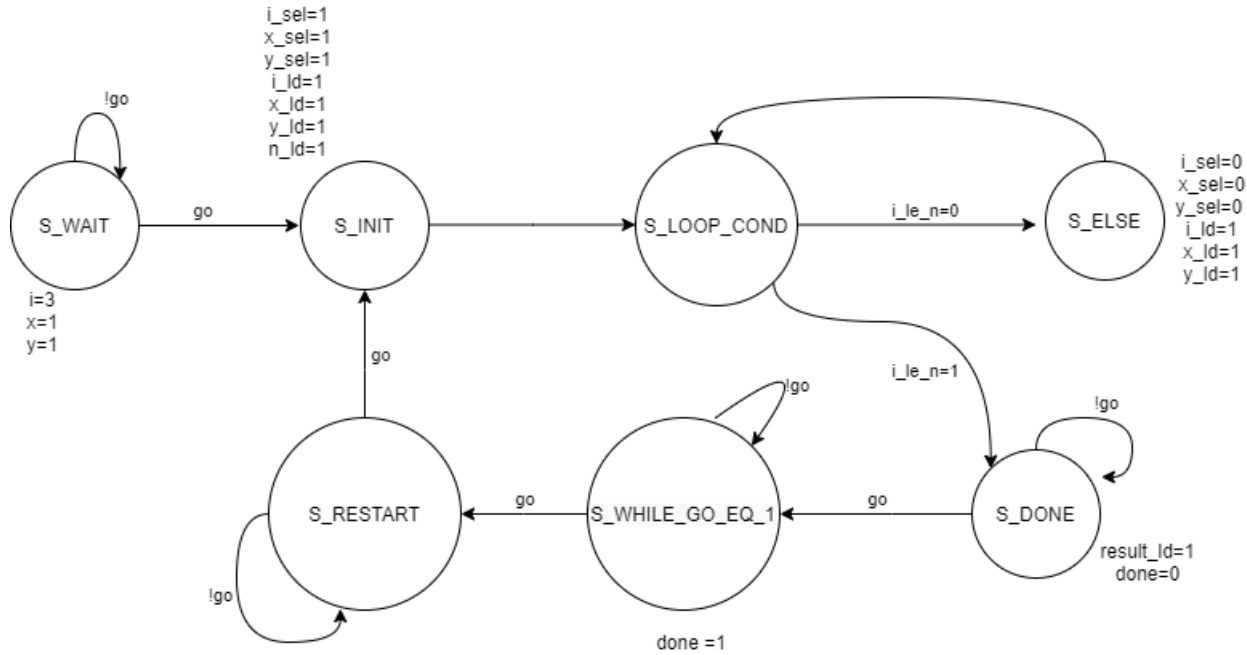


Figure 12: Diagrama da FSM

## 2.5 Projeto Unidade Aritmética - Cálculo do n-ésimo termo da série de Fibonacci

Com o bloco operativo e o bloco de controle projetados e prontos, pode-se projetar a topologia do sistema completo, ou seja, a Unidade aritmética . O sistema digital será composto de um único bloco de controle (Controller) e um único bloco operativo (Datapath), de modo que o projeto completo implica na integração de ambos os projetos anteriores Figura 13.

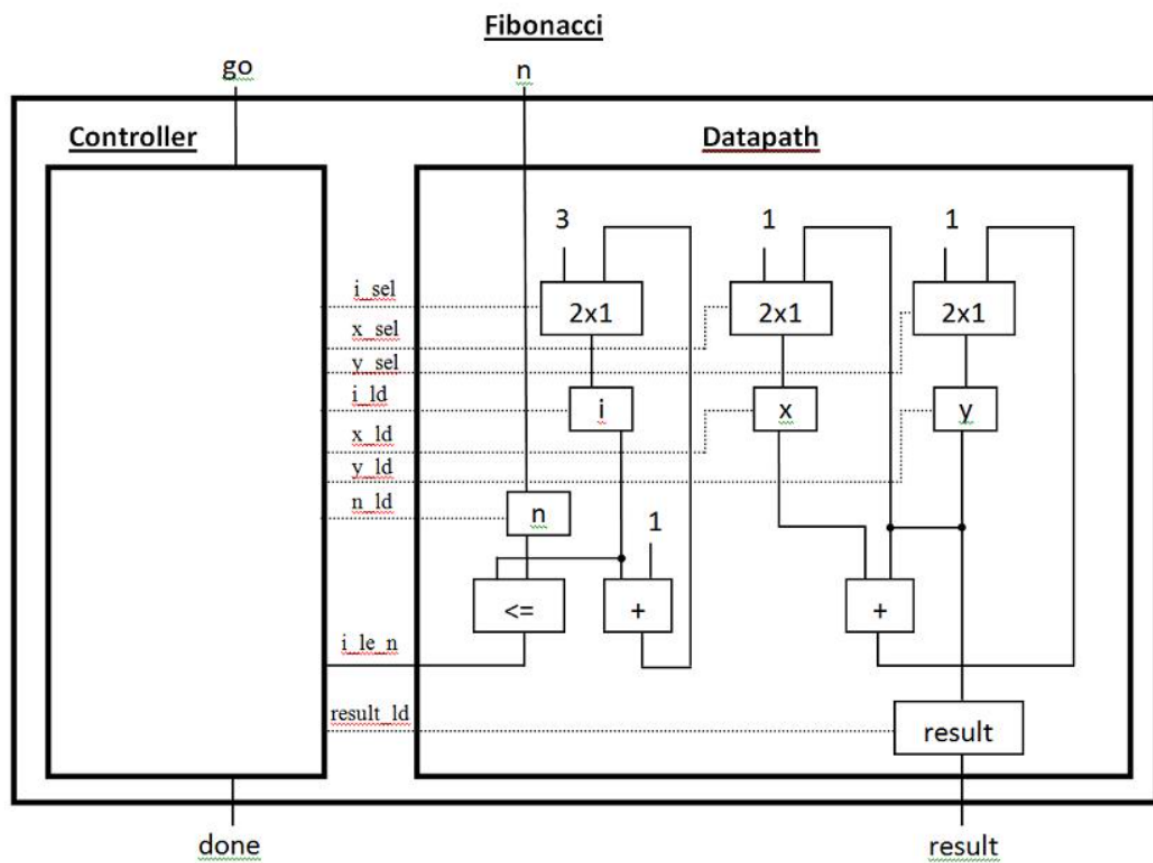


Figure 13: Diagrama de blocos do circuito

### 3 Desenvolvimento

#### 3.1 Desenvolvimento do Bloco Operativo

A seguir será apresentado os arquivos VHDL dos componentes do bloco operativo e da unidade aritmética.

##### 3.1.1 Registradores (N, result)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity reg is
  generic ( width : positive := 8);

  port
    (clk      : in  std_logic;
     rst      : in  std_logic;
     en       : in  std_logic;
     input    : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
     output   : out std_logic_vector(width-1 downto 0));
end reg;

architecture reg1 of reg is
  subtype State is std_logic_vector(width-1 downto 0);
  ---- never change (or delete or add) the internal states ----

  signal nextState, currentState, resetState: State;

begin

  resetState <= (others=>'0');

  nextState <=  input when EN = '1' else
  currentState;

  output <= currentState;

  -- memory element (never change it)
  ME: process(clk, rst) is
begin
  if rst='1' then
    currentState <= resetState;
  elsif rising_edge(clk) then
    currentState <= nextState;
  end if;

```

```

end process;
end reg1;

```

Flow Status	Successful - Thu Nov 19 08:09:40 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	reg
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	8 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	8
Total pins	19 / 92 ( 21 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 14: Análise de área no FPGA do bloco registrador

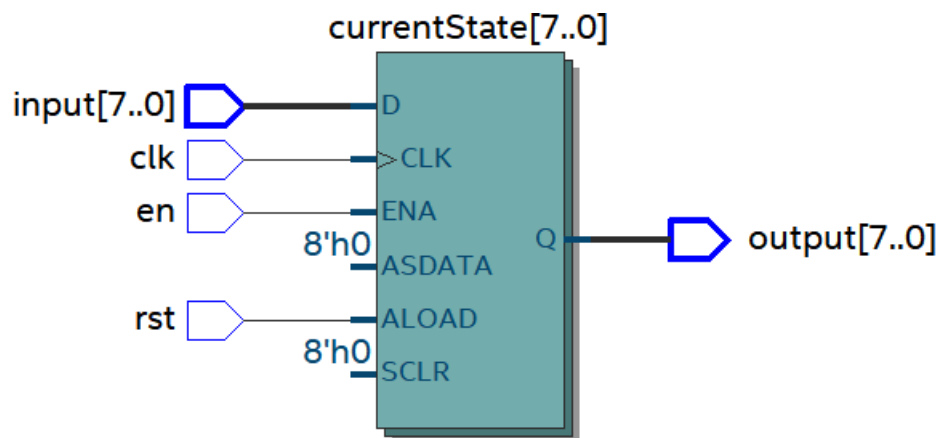


Figure 15: RTL view do bloco registrador

### 3.1.2 Somador

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity add is
  generic
    ( width : positive := 8);

  port
    (
      input1  : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
      input2  : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
      output   : out std_logic_vector(width-1 downto 0)
    );
end add;

architecture add1 of add is
begin
  output <= std_logic_vector(unsigned(input1)+ unsigned(input2));
end add1;

```

Flow Status	Successful - Thu Nov 19 07:28:00 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	add
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	8 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	0
Total pins	24 / 92 ( 26 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 16: Análise de área no FPGA do bloco Somador

 


Figure 17: RTL view do blogo Somador

### 3.1.3 Comparador

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity comp is
    generic
        ( width : positive := 8);
    port
        ( input1 : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
          input2 : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
          ne      : out std_logic );
end comp;

architecture comp1 of comp is

    signal less: std_logic;
begin

    less <= '0' when (unsigned(input1) <= unsigned(input2)) else '1';
    ne   <= less;

end comp1;

```



Flow Status	Successful - Thu Nov 19 07:42:03 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	comp
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	8 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	0
Total pins	17 / 92 ( 18 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 18: Análise de área no FPGA do bloco Comparado

 


Figure 19: RTL view do bloco Comparador

### 3.1.4 Multiplexadores (X, Y, I)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity mux_2x1 is
generic ( width :positive :=8);
port
(input0 :in std_logic_vector(width-1 downto 0);
input1 :in std_logic_vector(width-1 downto 0);
sel :in std_logic;
output :out std_logic_vector(width-1 downto 0));
end entity;

architecture mux_2x1 of mux_2x1 is
begin

output <=  input0 when sel='0' else
input1;

end mux_2x1;

```

Flow Status	Successful - Thu Nov 19 10:38:09 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	mux_2x1
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	8 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	0
Total pins	25 / 92 ( 27 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 20: Análise de área no FPGA do bloco Multiplexador

 


Figure 21: RTL view do bloco Multiplexador

### 3.2 Desenvolvimento do Bloco de Controle

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; -- biblioteca que permite trabalhar com operações aritmeticas

entity fib_control is
port
(clk :in std_logic;
rst :in std_logic;
go :in std_logic;
done:out std_logic;
i_le_n :in std_logic;
i_sel :out std_logic;
x_sel :out std_logic;
y_sel :out std_logic;
i_ld :out std_logic;
x_ld :out std_logic;
y_ld :out std_logic;
n_ld :out std_logic;
result_ld :out std_logic);
end fib_control;

architecture FSM of fib_control is

type STATE_TYPE is (S_WAIT, S_RESTART, S_INIT, S_LOOP_COND, S_ELSE, S_DONE, S_WHILE_GO_E);
signal state, st : STATE_TYPE; --state é o valor armazenado no reg e next_state é o prox
--sinais que armazenam o estados
begin
process(st,go,i_le_n )
begin

state <= st; --state = proximo estado
case st is

when S_WAIT =>
--estado espera verifica se go=1 para ir para o proximo estado

```

```
if(go='1') then
state <= S_INIT;
end if;

when s_RESTART =>

if(go = '1') then

state <= S_INIT;
end if;

when S_INIT =>
state <= S_LOOP_COND;

when S_LOOP_COND =>
if(i_le_n='1') then

state <= S_DONE;
else
state <= S_ELSE;
end if;

when S_ELSE =>
state <= S_LOOP_COND;

when S_DONE =>
if(go='0') then
state <= S_WHILE_GO_EQ_1;
end if;

when S_WHILE_GO_EQ_1 =>

if(go='0') then
state <= S_RESTART;
--volata para o 1 estado
end if;
when others => null;

end case;
end process;

-- memory element (sequential)
process(clk, rst) is
begin
```

```

if(rst = '1') then --rst assicrono não depende do clk
st <= S_WAIT;
elsif(clk'event and clk = '1') then -- se não e tiver evento de clk de borda de subida
    st <= state;

end if;
end process;

--começa logica de saida
i_sel <= '1'      when st = S_INIT else '0';
x_sel <= '1'      when st = S_INIT else '0';
y_sel <= '1'      when st = S_INIT else '0';
i_ld <= '1'       when st = S_INIT or st = S_ELSE else '0';
x_ld <= '1'       when st = S_INIT or st = S_ELSE else '0';
y_ld <= '1'       when st = S_INIT or st = S_ELSE else '0';
n_ld <= '1'       when st = S_INIT  else '0';
result_ld <= '1'  when st = S_DONE else '0';
done <= '1'       when st = S_DONE or st = S_WHILE_GO_EQ_1 else '0';

end FSM;

```

<b>Flow Status</b>	Successful - Thu Nov 19 11:31:21 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	fib_control
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	14 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	7
Total pins	13 / 92 ( 14 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 22: Análise de área no FPGA do bloco de Controle

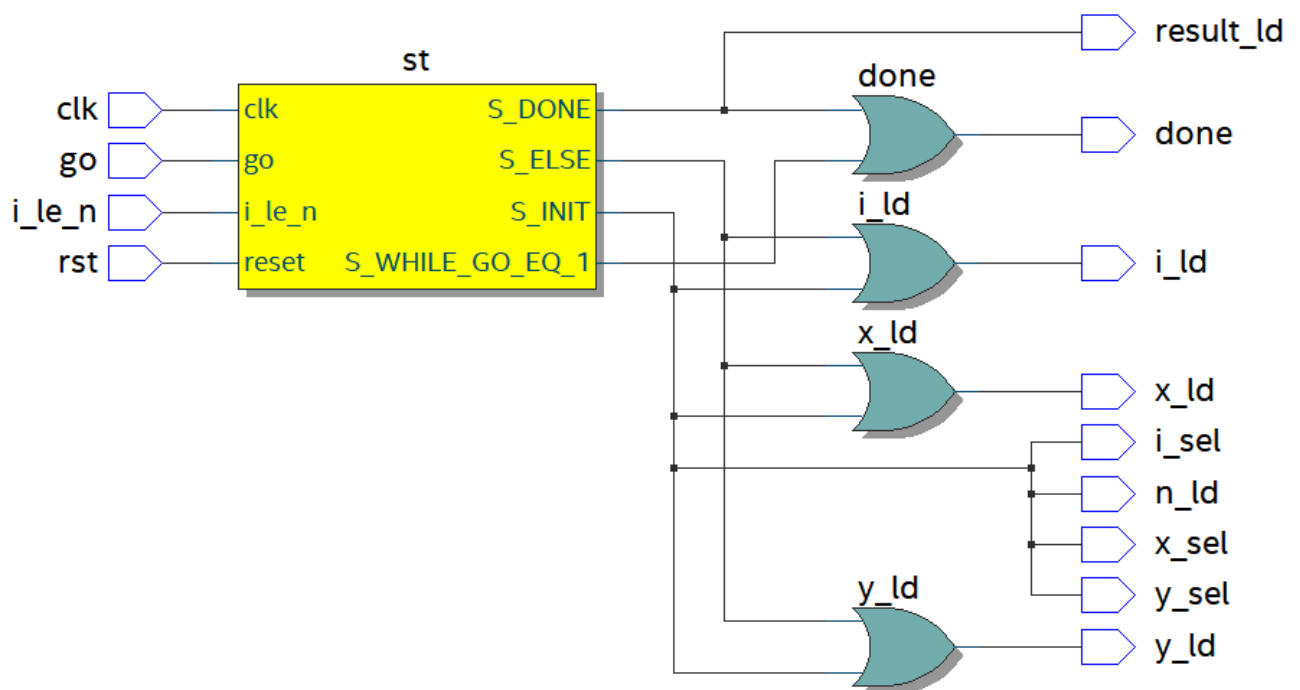


Figure 23: RTL view do bloco De controle

### 3.3 Desenvolvimento do Bloco Operativo

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity fib_datapath is
    generic
        ( width :positive := 8);
port
    (clk :in std_logic;
    rst :in std_logic;
    i_sel :in std_logic;
    x_sel :in std_logic;
    y_sel :in std_logic;
    i_ld :in std_logic;
    x_ld :in std_logic;
    y_ld :in std_logic;
    n_ld :in std_logic;
    result_ld :in std_logic;
    i_le_n :out std_logic;
    n :in std_logic_vector(width-1 downto 0);
    output :out std_logic_vector(width-1 downto 0));
end fib_datapath;

architecture structure of fib_datapath is

COMPONENT mux_2x1 is

    generic ( width :positive :=8);

    port
        (input0 :in std_logic_vector(width-1 downto 0);
        input1 :in std_logic_vector(width-1 downto 0);
        sel :in std_logic;
        output :out std_logic_vector(width-1 downto 0));
END COMPONENT;

COMPONENT reg is

    generic ( width : positive := 8);

    port
        (clk      : in  std_logic;
        rst       : in  std_logic;
        en        : in  std_logic;
        input     : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
        output    : out std_logic_vector(width-1 downto 0));

```

```
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT add is
```

```
    generic ( width : positive := 8);
```

```
    port
    (
```

```
        input1  : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
        input2  : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
        output   : out std_logic_vector(width-1 downto 0)
```

```
    );
```

```
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT comp is
```

```
    generic ( width : positive := 8);
```

```
    port
```

```
    ( input1 : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
      input2 : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
      ne : out std_logic );
```

```
END COMPONENT;
```

```
signal i_mux_out, x_mux_out, y_mux_out :std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
signal i_reg_out, x_reg_out, y_reg_out, n_reg_out :std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
signal add_out_1, add_out_2 :std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
begin
```

```
10 :entity work.mux_2x1 generic map ( width => width)
```

```
    port map
```

```
    (input0  => add_out_1,
```

```
    input1  => std_logic_vector(to_unsigned(3, width)),
```

```
    sel    => i_sel,
```

```
    output  => i_mux_out);
```

```
11 :entity work.mux_2x1 generic map ( width => width)
```

```
    port map
```

```
    (input0  => y_reg_out,
```

```
    input1  => std_logic_vector(to_unsigned(1, width)),
```

```
    sel    => x_sel,
```

```
    output  => x_mux_out);
```

```
12 :entity work.mux_2x1 generic map ( width => width)
```

```
    port map
```

```
    (input0  => add_out_2,
```



```

    input1 => std_logic_vector(to_unsigned(1, width)),
    sel    => y_sel,
    output => y_mux_out);

```

```

13 : entity work.reg generic map( width => width)

```

```

    port map
    (  clk    => clk,
      rst     => rst,
      en      => i_ld,
      input   => i_mux_out,
      output  => i_reg_out);

```

```

14 : entity work.reg generic map( width => width)

```

```

    port map
    (clk     => clk,
      rst    => rst,
      en     => x_ld,
      input  => x_mux_out,
      output => x_reg_out);

```

```

15 : entity work.reg generic map( width => width)

```

```

    port map
    (clk     => clk,
      rst    => rst,
      en     => y_ld,
      input  => y_mux_out,
      output => y_reg_out);

```

```

16 : entity work.reg generic map( width => width)

```

```

    port map
    (clk     => clk,
      rst    => rst,
      en     => n_ld,
      input  => n,
      output => n_reg_out);

```

```

17: entity work.comp generic map ( width => width)

```

```

    port map
    ( input1 => i_reg_out,
      input2 => n_reg_out,
      ne     => i_le_n);

```

```

18 : entity work.add generic map ( width => width)

```

```

    port map
    ( input1 => i_reg_out,
      input2 => std_logic_vector(to_unsigned(1, width)),
      output => add_out_1);

```

```

19 : entity work.add generic map ( width => width)

```

```

        port map
        ( input1 => x_reg_out,
          input2  => y_reg_out,
          output  => add_out_2);

110: entity work.reg generic map( width => width)
        port map
        ( clk      => clk,
          rst      => rst,
          en       => result_ld,
          input    => y_reg_out,
          output   => output);

end structure;
```

Flow Status	Successful - Thu Nov 19 12:11:43 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	REG
Top-level Entity Name	fib_datapath
Family	Cyclone IV E
Total logic elements	41 / 6,272 ( < 1 % )
Total registers	40
Total pins	27 / 92 ( 29 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 276,480 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 30 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )
Device	EP4CE6E22C6
Timing Models	Final

Figure 24: Análise de área no FPGA do bloco de Controle

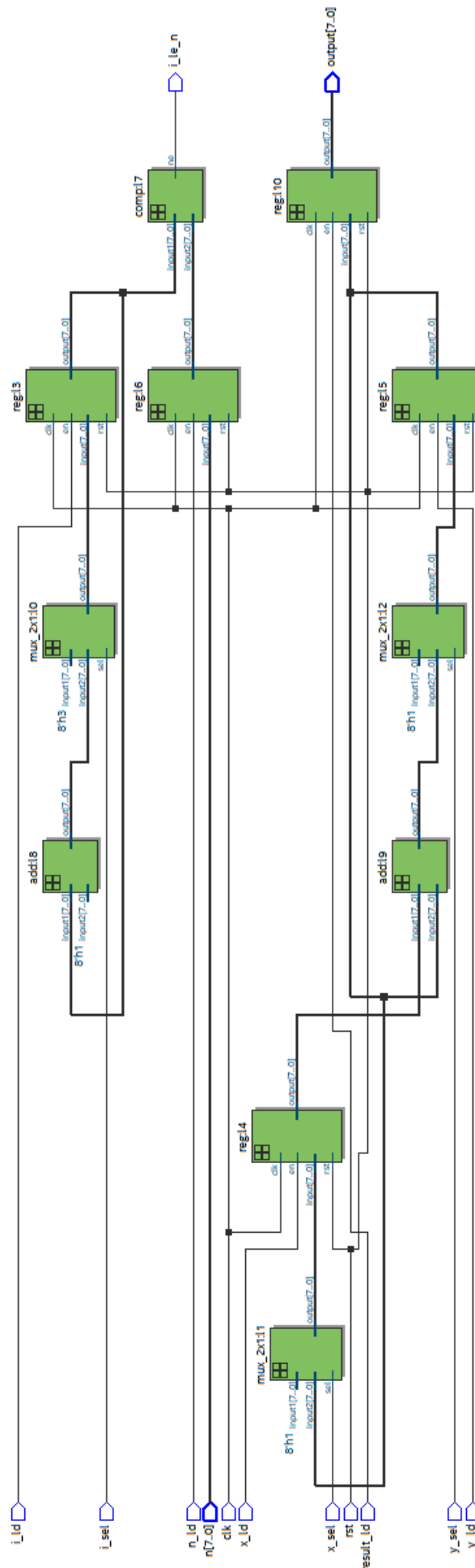


Figure 25: RTL view do bloco Operativo

### 3.4 Desenvolvimento da Unidade Aritmética

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; --permite usar bibliotecas do tipo tipo UNSIGNED

entity fib_top is
generic
( width: positive:= 8);
port
( rst, clk : in std_logic;
n : in std_logic_vector(width-1 downto 0); --numero da sequencia
go : in std_logic;
done : out std_logic; --acabou de executar
output : out std_logic_vector(width-1 downto 0) );--valor do numero na sequencia

end entity;
```

```

architecture top_lv of fib_top is
```

```

COMPONENT fib_control is
```

```

port
```

```

    (clk :in std_logic;
rst :in std_logic;
go :in std_logic;
done:out std_logic;
i_le_n :in std_logic;
i_sel :out std_logic;
x_sel :out std_logic;
y_sel :out std_logic;
i_ld :out std_logic;
x_ld :out std_logic;
y_ld :out std_logic;
n_ld :out std_logic;
result_ld :out std_logic);
```

```

END COMPONENT;
```

```

COMPONENT fib_datapath is
```

```

    generic ( width :positive := 8);
```

```

    port
```

```

    (clk :in std_logic;
rst :in std_logic;
i_sel :in std_logic;--sina de seleção do mux
```

```

    x_sel :in std_logic;--sina de seleção do mux
    y_sel :in std_logic;--sina de seleção do mux
    i_ld :in std_logic;
    x_ld :in std_logic;
    y_ld :in std_logic;
    n_ld :in std_logic;
    result_ld :in std_logic;
    i_le_n :out std_logic;
    n :in std_logic_vector(width-1 downto 0); --n termo
    output :out std_logic_vector(width-1 downto 0));

```

```
END COMPONENT;
```

```

signal i_sel :std_logic;
signal x_sel :std_logic;
signal y_sel :std_logic;
signal i_ld :std_logic;
signal x_ld :std_logic;
signal y_ld :std_logic;
signal n_ld :std_logic;
signal result_ld :std_logic;
signal i_le_n :std_logic;

```

```
begin
```

```

controle : entity work.fib_control port map
(
    clk      => clk,
    rst      => rst,
    go       => go,
    done     => done,
    i_sel    => i_sel,
    x_sel    => x_sel,
    y_sel    => y_sel,
    i_ld     => i_ld,
    x_ld     => x_ld,
    y_ld     => y_ld,
    n_ld     => n_ld,
    result_ld => result_ld,
    i_le_n   => i_le_n);

```

```

data: entity work.fib_datapath generic map (width => width) port map
(
    clk      => clk,
    rst      => rst,
    i_sel    => i_sel,
    x_sel    => x_sel,
    y_sel    => y_sel,
    i_ld     => i_ld,
    x_ld     => x_ld,

```

```

        y_ld      => y_ld,
        n_ld      => n_ld,
        result_ld => result_ld,
        i_le_n     => i_le_n,
                    n      => n,
                    output => output);
end top_lv;

```

Flow Status	Successful - Thu Nov 19 12:34:00 2020
Quartus Prime Version	19.1.0 Build 670 09/22/2019 SJ Lite Edition
Revision Name	fib_v3
Top-level Entity Name	fib_top
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE55F29C6
Timing Models	Final
Total logic elements	54 / 55,856 ( < 1 % )
Total registers	47
Total pins	20 / 375 ( 5 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 2,396,160 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 308 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

Figure 26: Análise de área no FPGA da Unidade Aritmética

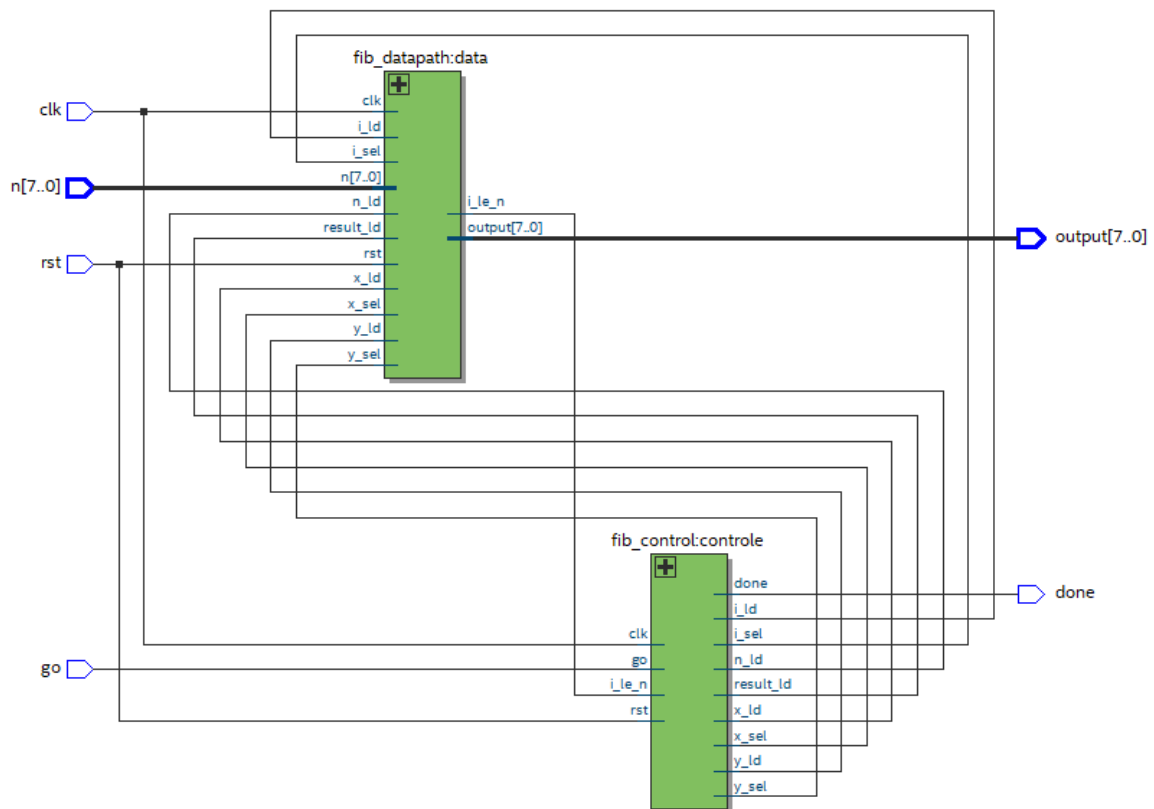


Figure 27: RTL view da Unidade Aritmética

## 4 Testes e Validação

### 4.1 Validação do Bloco Operativo

Será apresentado a seguir as simulações dos componentes do Bloco Operativo da unidade aritmética, com a finalidade de validar o seu funcionamento.

#### 4.1.1 Registrador (N, Result)

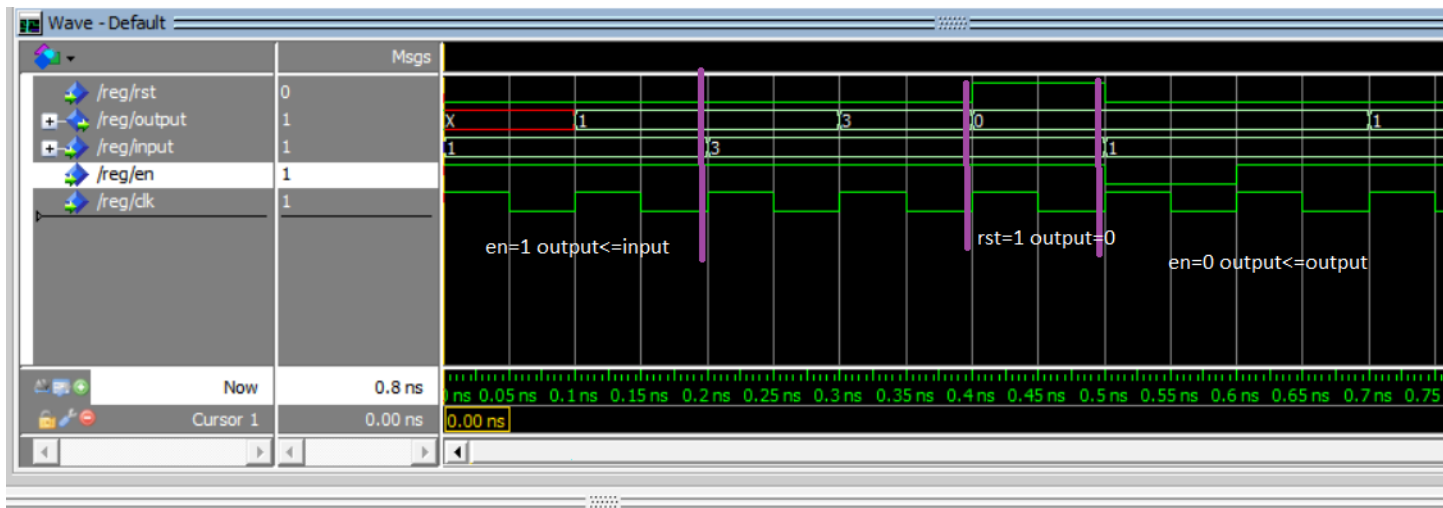


Figure 28: Teste e Validação do Registrador

#### 4.1.2 Somador I

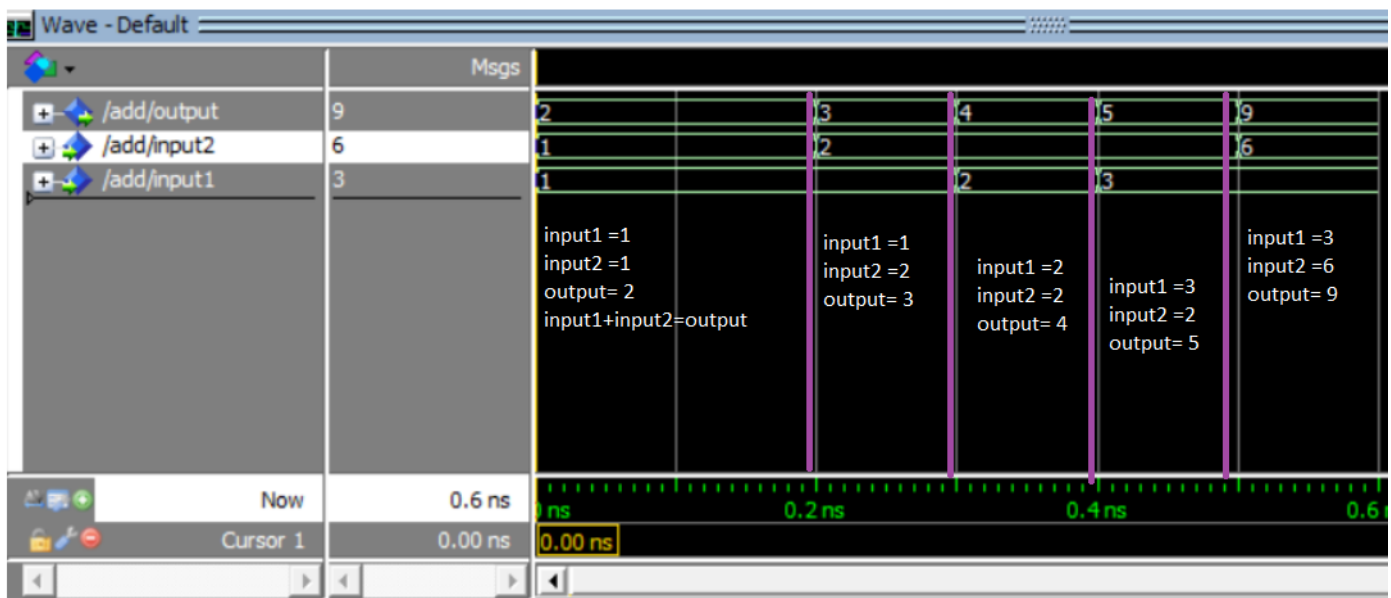


Figure 29: Teste e Validação do Somador



### 4.1.3 Comparador

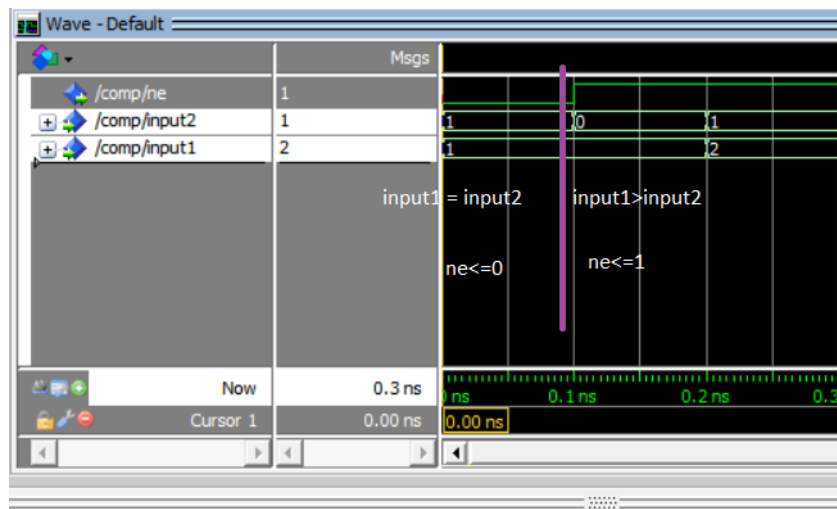


Figure 30: Teste e Validação do Comparador

### 4.1.4 Multiplicadores (X, Y, I)

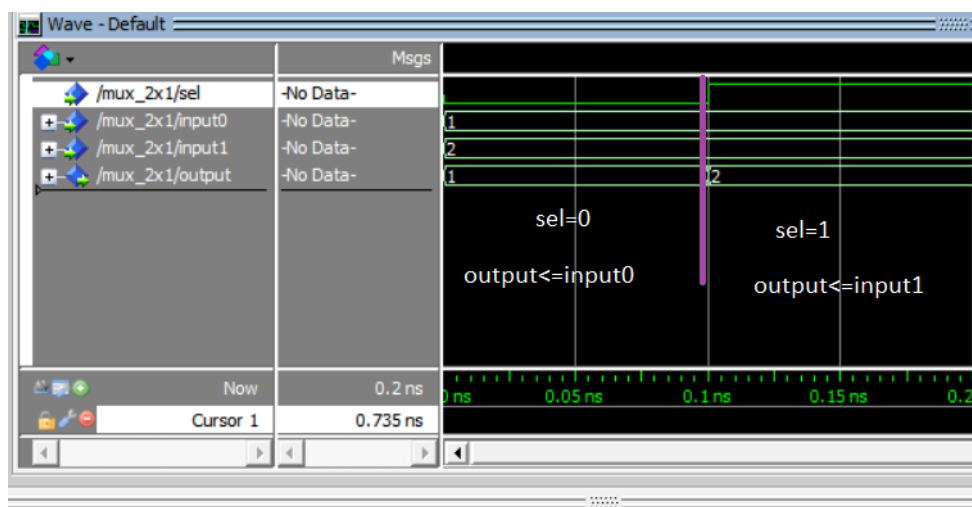


Figure 31: Teste e Validação do Multiplexador

## 5 Validação do Bloco de Controle


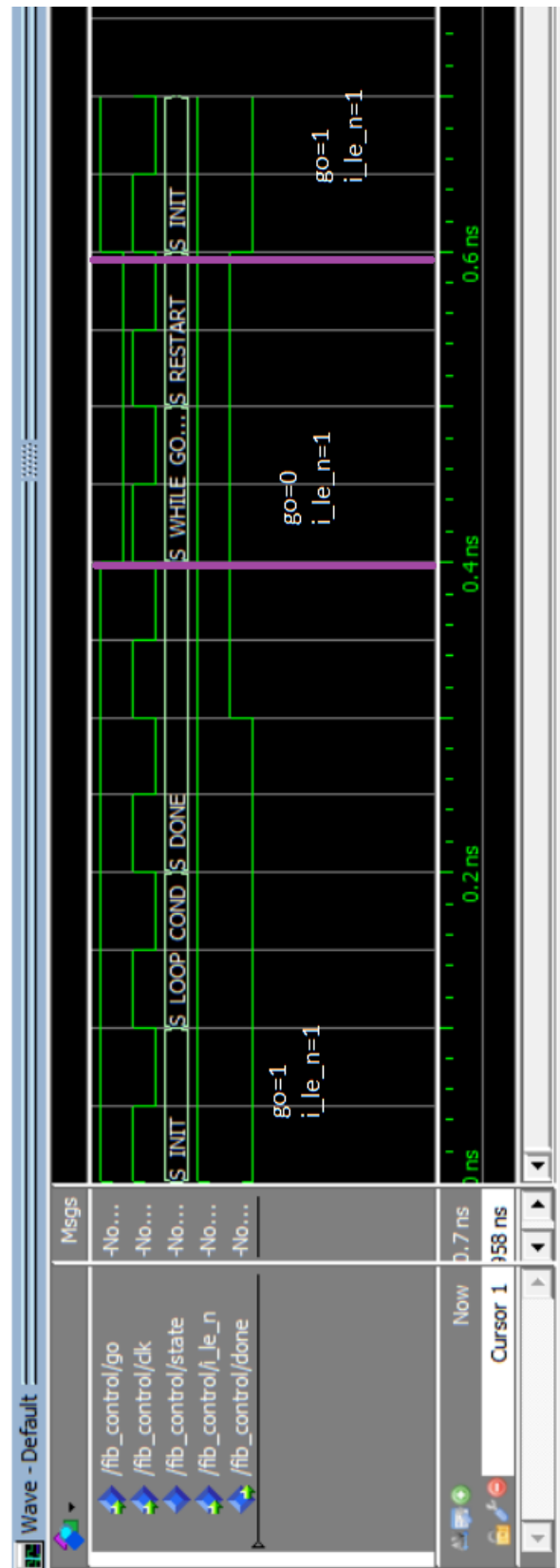


Figure 32: Teste e Validação do Bloco de Conrole
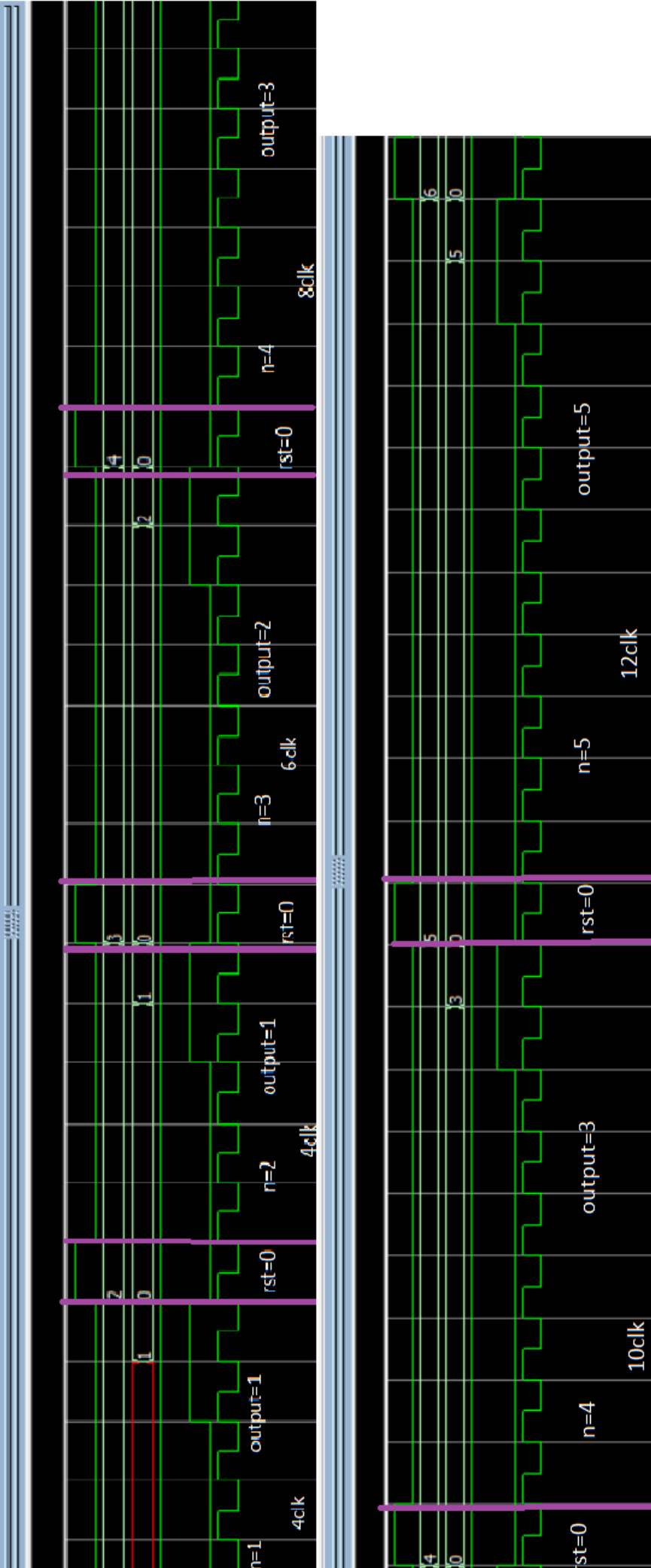
## 6 Validação do cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci



## 7 Validação do cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci com testbench

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity fib_tb is
end fib_tb;

architecture TB of fib_tb is

    constant TEST_WIDTH : positive :=8;

    signal clk : std_logic := '0';
    signal rst : std_logic := '0';
    signal go : std_logic := '0';
    signal n : std_logic_vector(TEST_WIDTH-1 downto 0);
    signal done : std_logic;
    signal output : std_logic_vector(TEST_WIDTH-1 downto 0);

begin

    UUT :entity work.fib_top
    generic map(width => TEST_WIDTH)
    port map (

        clk => clk,
        rst => rst,
        go => go,
        n => n,
        output => output,
        done => done
    );

    clk <= not clk after 10 ns;

    process
    begin

        rst <= '1';
        go <= '0';
        --done <= '0';
        n <= (others => '0');

        wait for 100 ns;

        rst <= '0';

```

```
for i in 0 to 2 loop
wait until rising_edge(clk);
end loop;

--Checking for n = 1
n <= std_logic_vector(to_unsigned(1, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(1, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";

wait for 100ns;

--Checking for n = 2
n <= std_logic_vector(to_unsigned(2, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(1, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";

wait for 100ns;

--Checking for n = 3
n <= std_logic_vector(to_unsigned(3, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(2, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";

wait for 100ns;

--Checking for n = 4
n <= std_logic_vector(to_unsigned(4, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(3, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";
```

```
wait for 100ns;

--Checking for n = 5
n <= std_logic_vector(to_unsigned(5, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(5, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";

wait for 100ns;
--Checking for n = 8
n <= std_logic_vector(to_unsigned(8, TEST_WIDTH));
go <= '1';
wait until rising_edge(clk);
go <= '0';
wait until done = '1';
assert (output = std_logic_vector(to_unsigned(21, TEST_WIDTH)))
report "Value of series is not correct";

wait for 100ns;

wait;
end process;
end TB;
```

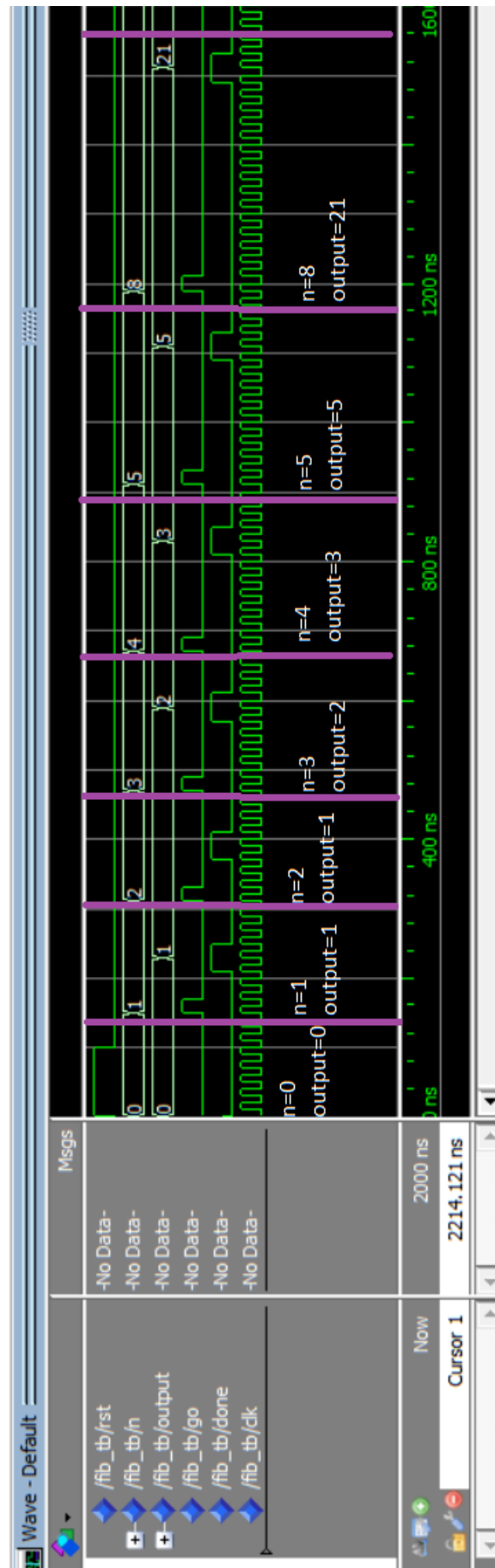


Figure 34: cálculo do n-esimo termo da série de Fibonacci com testbench



## 8 Conclusão

O projeto funciona e foi implementado conforme as orientações da disciplina de Sistemas Digitais INE 5406-02208B (20201)

## 9 Referências

- VAHID, Frank. Sistemas Digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 978-85-7780-190-9
- BROWN, Stephen; VRANESIC, Zvonko. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. Third Edition. Boston, MA.: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-352953-0
- PEDRONI, Volnei. Circuit Design with VHDL. Third edition. Cambridge, MA: MIT Press, 2020. ISBN 978-0-262-04264-2
- ASHENDEN, Peter J. The Designer's Guide to VHDL.8232;Third Edition. Burlington, MA .: Morgan Kaufmann Publishers , 2008. ISBN: 978-0-12-088785-98232; Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/book/9780120887859/the-designers-guide-to-vhdl>